
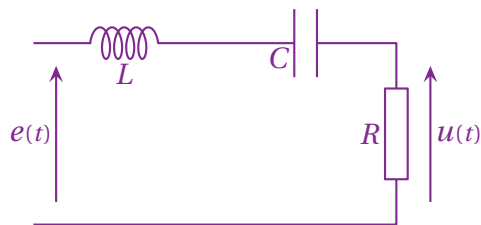
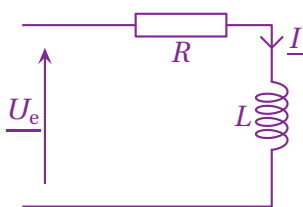


Filtrage

TD-Cours 1 OÙ TOUT SE RETROUVE

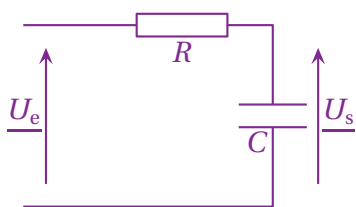- Dans les circuits ci-dessous, trouver, à l'aide de la notation complexe, les équations différentielles vérifiées respectivement par $u_s(t)$, $i(t)$ et $u(t)$.



TD-Cours 2 RETROUVER LA FONCTION DE TRANSFERT

- Pour les filtres suivants, trouver la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$.

